



Mata Kuliah.:

Tgl :

Hal. : /

Nama : Nur Sabrina Hanifa


Nim : 22444308

Kelas : 1AEC4.

Daya resistif.

soal.

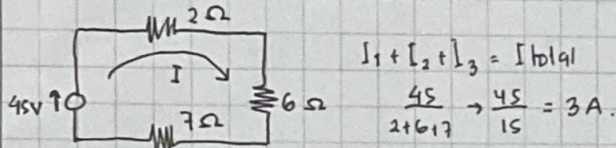1) Hitung nilai i dan daya tiap resistor.




$$P_{R1} = (3)^2 \times 2 = 18W$$

$$P_{R2} = (3)^2 \times 6 = 54W$$

$$P_{R3} = (3)^2 \times 7 = 63W$$

$$P_{total} = 18 + 54 + 63 = 135W.$$

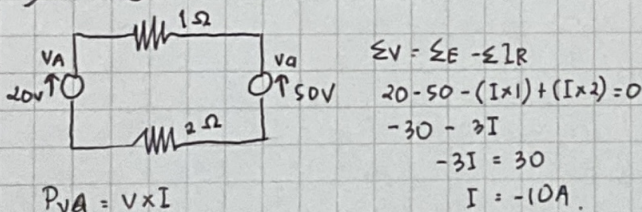2) Hitung nilai I dan daya pada V_A dan V_B



$$P_{VA} = V \times I$$


$$= 20 \times 10 \rightarrow 200W$$

$$P_{VB} = V \times I$$


$$= 50 \times 10 \rightarrow 500W$$

$$P_{total} = 500 - 200 = 300W.$$

3) Hitung nilai V !

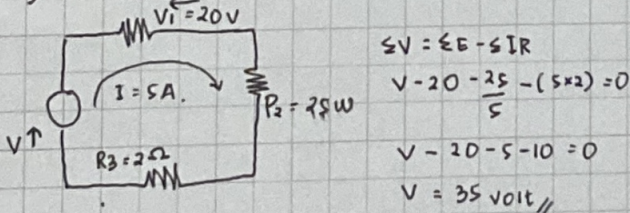

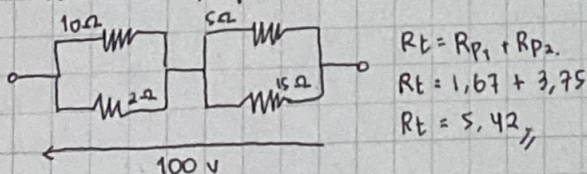4) ~~Hitung nilai R~~ Resistor mana yang memiliki daya paling besar.



$$I_{total} = \frac{V}{R} \rightarrow \frac{100}{5,42} \rightarrow 18,45A$$

$$V_{P1} = I \cdot R_{P1} \rightarrow 18,45 \times 1,67 = 30,81 \text{ volt.}$$

$$V_{P2} = I \cdot R_{P2} \rightarrow 3,75 \times 18,45 = 69,19 \text{ volt.}$$

Resistor dg daya lebih besar $\rightarrow P_{R3} = 957,45W$


$$P_{R1} = (30,81)^2 : 10 = 94,86W$$

$$P_{R2} = (30,81)^2 : 2 = 474,63W$$

$$P_{R3} = (69,19)^2 : 5 = 957,45W$$

$$P_{R4} = (69,19)^2 : 15 = 319,15W.$$

5) Hitung daya total dr ketiga R.

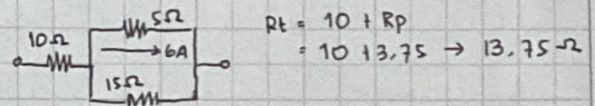

$$V_{R1} = I \cdot R_1 = 10 \cdot 6 \rightarrow 60V$$

$$V_{R2} = I \cdot R_2 = \frac{60}{5} = 12A$$

$$I_{R3} = \frac{60}{15} = 4A.$$

$$P_{R1} = (6)^2 \times 10 = 360W$$

$$P_{R2} = (12)^2 \times 10 = 1440W$$

$$P_{R3} = (4)^2 \times 10 = 160W$$

$$P_{total} = 360 + 1440 + 160 = 1960W.$$

6) Hitung resistansi dari lampu dg daya 25, 60, 75 dan 100 watt saat diberi tegangan 220V.

$$R = \frac{V^2}{P} \times 25W \rightarrow R = \frac{(220)^2}{25} = 1936\Omega$$

$$60W \rightarrow R = \frac{220^2}{60} = 806,67\Omega$$

$$75W \rightarrow R = \frac{220^2}{75} = 645,33\Omega$$

$$100W \rightarrow R = \frac{220^2}{100} = 484\Omega$$